Universidad de Navarra
Nafarroako Unibertsitatea
Escuela Superior de Ingenieros
Ingeniarien Goi Mailako Eskola

SISTEMAS ELÉCTRICOS
Examen de Prácticas de Laboratorio 2009-2010

NOMBRE Y APELLIDOS **NMAT**

_____

Pregunta 1

Dibuje el Esquema Equivalente del Sistema Electromagnético y el del Ensayo que le ha correspondido, indicando en este último caso los elementos de medida necesarios para realizarlo correctamente	
Esquema Equivalente del Sistema	**Esquema del Ensayo**

Pregunta 2

Resultados obtenidos	
Medidas realizadas	**Parámetros Hallados**
Operaciones	

Pregunta 3

Comente breve y razonadamente la forma en la que ha realizado el ensayo

Pregunta 4

Dibuje las ondas y/o gráficas representativas del funcionamiento del ensayo	
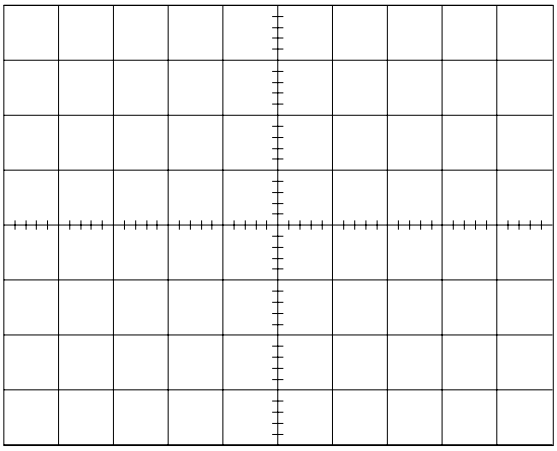	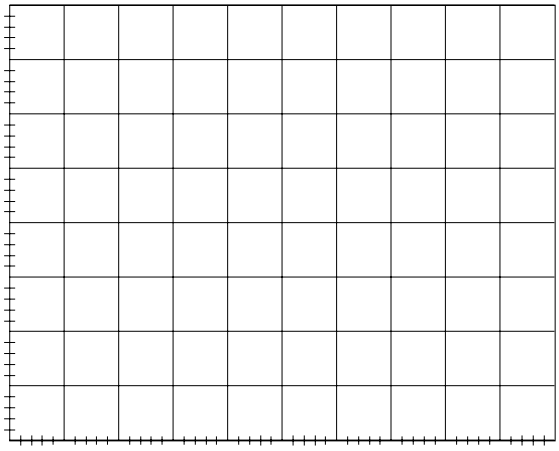

Pregunta 5

Conteste a la siguiente pregunta